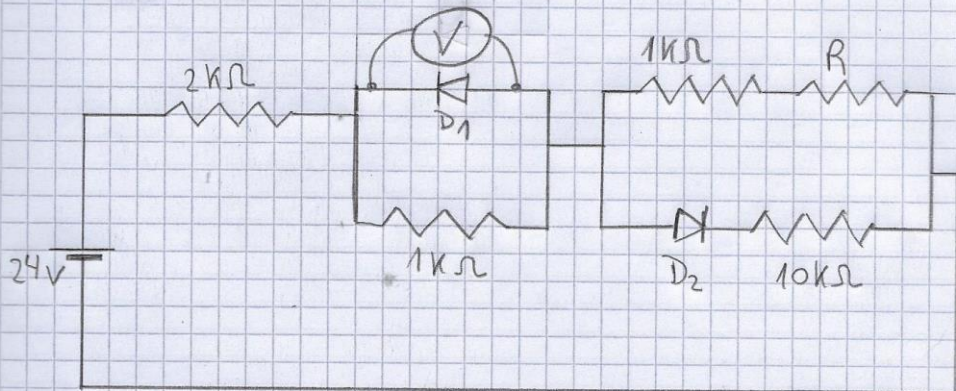


En el circuito de la figura, el voltímetro indica **5V**



- Hallar las corrientes en C/U de las ramas
- Hallar el valor de la resistencia incógnita
- Una vez hallada R , se invierte la polaridad de la pila ¿Que marca el voltímetro ahora?
- Hacer un esquema del circuito de rectificador de onda completa y mostrar la onda original y la rectificada
- Que es un semiconductor de tipo n^- y tipo p^-
- Es que ma del interior de un diodo