

# Actividad Asincrónica – Clase 10


## *Transistor BJT en configuración de base común*

### Integrantes:

- Balich, Franco
- Fazzito, Franco
- Perchet, Katia
- Torterolo, Cristian

**Fecha de realización:** 21/06/2022

### Circuito

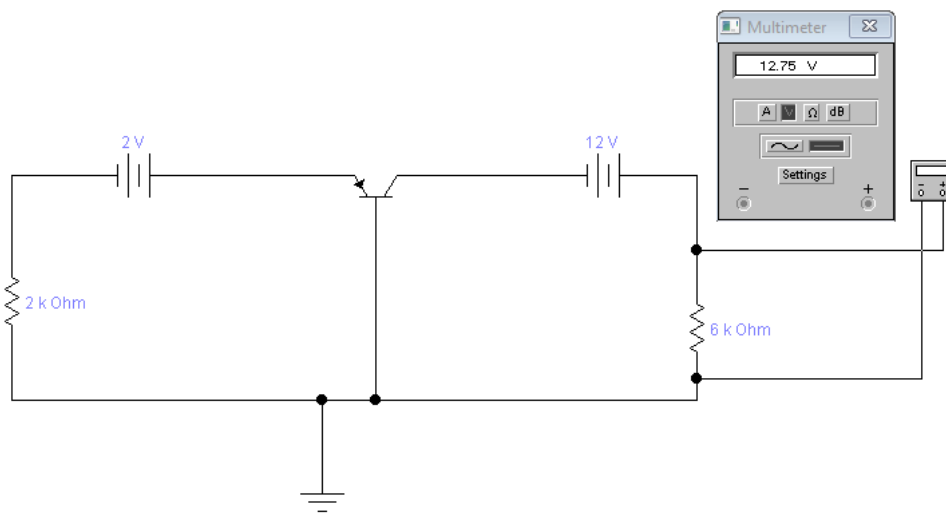

### Datos obtenidos de la simulación del circuito con un Transistor PNP

VEE	RC
2	3,6785
2,5	5,138
3	6,6039
3,5	8,0736
4	9,548

### Conclusión

Al variar el valor de la fuente varia de una forma proporcional el valor de la tensión que cae sobre la resistencia de carga.